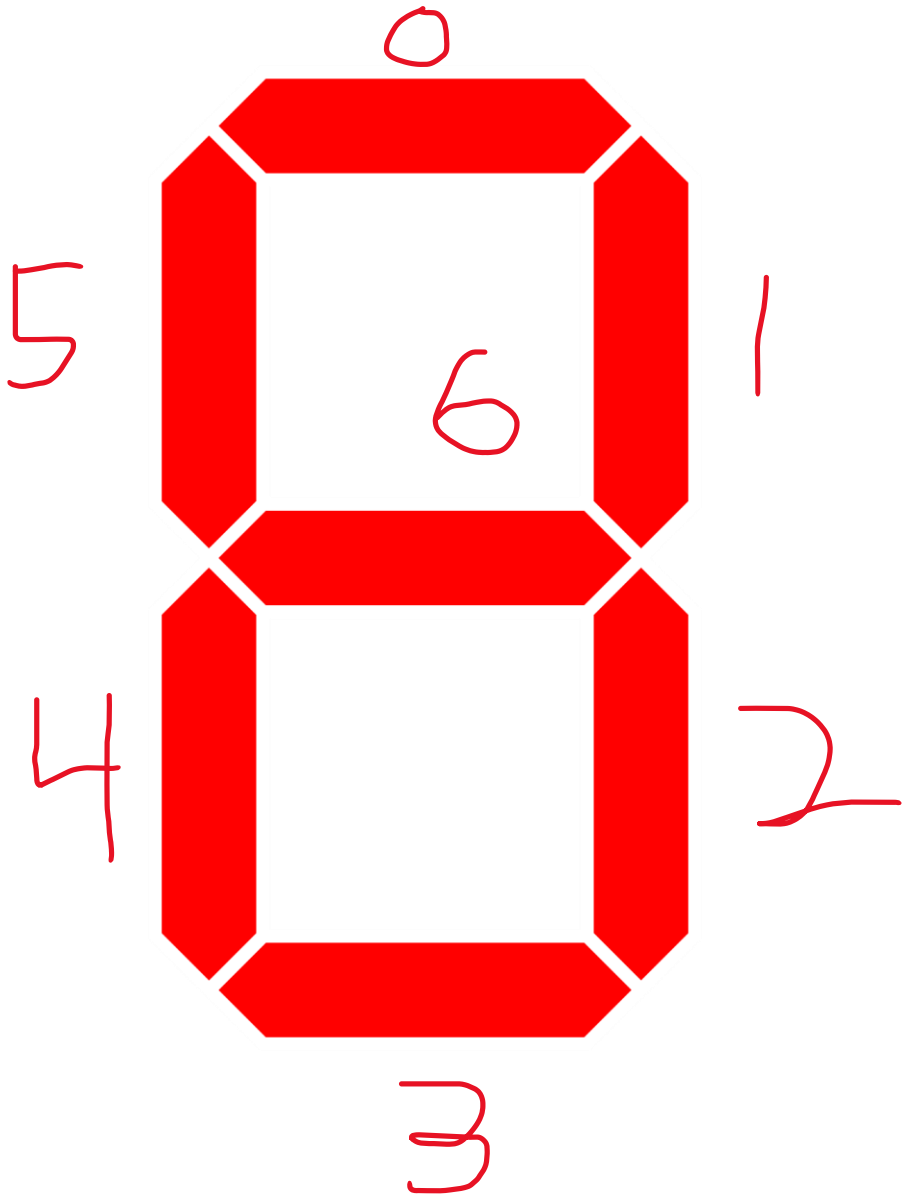
Lab 4


0
1
2
3
4
5
6

Truth Table

i_m3	i_m2	i_m1	i_m0	o_seg[7..0]
0	0	0	0	1 1 0 0 0 0 0 0
0	0	0	1	1 1 1 1 1 0 0 1
0	0	1	0	1 0 1 0 0 1 0 0
0	0	1	1	1 0 1 1 0 0 0 0
0	1	0	0	1 0 0 1 1 0 0 1
0	1	0	1	1 0 0 1 0 0 1 0
0	1	1	0	1 0 0 0 0 0 1 0
0	1	1	1	1 1 1 1 1 0 0 0
1	0	0	0	1 0 0 0 0 0 0 0
1	0	0	1	1 0 0 1 0 0 0 0
1	0	1	0	1 1 0 0 0 0 0 0
1	0	1	1	1 1 1 1 1 0 0 1
1	1	0	0	1 0 1 0 0 1 0 0
1	1	0	1	1 0 1 1 0 0 0 0
1	1	1	0	1 0 0 1 1 0 0 1
1	1	1	1	1 0 0 1 0 0 1 0

Comparator Truth Table

v3	v2	v1	v0	z
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

CircuitB Truth Table

z	s6	s5	s4	s3	s2	s1	s0
0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	1